

১০. একটি বৈদ্যুতিক সার্কিটে একটি বাল্ব এবং একটি
সুইচ সিরিজে সংযোগ করা আছে। সুইচটি বন্ধ
হলে বাল্বটি জ্বলবে কি? কেন?

সুইচ বন্ধ হলে বাল্ব জ্বলবে না।

